



JCR - AMPLIFICADOR MONO LM386 PARA RECEPTOR MINIMAL DSP